

Fiche Systèmes à Evènement Discret (SED)

Module 2

1 Mise en œuvre de systèmes séquentiels logiques

Position du problème : Analyse → Conception → **Mise En Œuvre (MOE)** → Prototypage → Exploitation

Une MOE c'est : le choix d'une cible, le choix d'un codage¹, la synthèse logique² et la réalisation.

1.1 Codage par minimisation du nombre de variables internes

Le nombre n de bits du code des états est minimal → minimisation du coût de mise en œuvre / complexification des équations


Mode pulsé : Choisir un code de n bits tel que $2^n \geq r_{\text{systeme}}$ puis affecter à chaque état un code binaire de n bits (\neq pour chaque état)

Mode fondamental :

(Attention aux **courses critiques**³)



- Choisir un code de n bits tel que
 - $2^n \geq r_{\text{systeme}}$
 - $n \geq \max(\text{Adjacence entre état})$
- Affecter un code n bit à chaque état en respectant les contraintes d'adjacence

Y1Y2ab	00	01	11	10	Z1	Z2
00	00	01	00	10	0	0
01	00	01	00	10	0	1
11	00	01	11	10	1	1
10	11	01	01	10	1	0

 

  1.2 Codage 1 parmi n

Le nombre de bits de Y est égal au nombre d'états r du système → simplification des équations / coût de mise en œuvre plus important. Par convention, chaque code ne comporte qu'un seul bit à 1 (le rang de la composante à 1 indique le numéro de l'état actif). La déduction des équations est plus simple.



y_i = Terme d'excitation + terme de maintien


$$y_i = \sum_{l=1}^k e_{pl} \cdot Y_{pl} + Y_i \cdot \overline{\text{MaZ}}$$

Mode pulsé : Equations avec terme de MAZ : $y_i = \sum_{l=1}^j e_{pl} \cdot Y_{pl} + Y_i \cdot \sum_{l=1}^j e_{sl}$

Mode fondamental : Le codage 1 parmi n n'est pas adjacent.

Conventionnellement, on impose une course qui consiste à mettre à 1 la VI correspondant à l'état suivant puis à éteindre la VI correspondant à l'état présent.

 Equations avec terme de MAZ : $y_i = \sum_{l=1}^k e_{pl} \cdot Y_{pl} + Y_i \cdot \sum_{l=1}^j e_{sl}$



2 Mise en œuvre sur cible matérielle

Intérêt : Vitesse, coût, encombrement

Types de mis en œuvre :

- Par **circuits combinatoires** (ET, OU, XOR, NAND)
- Par **Bascules** (D, JK, RS)
- Par **PLD** (EPROM, PAL, CPLD, FPGA)

Une entrée supplémentaire **indispensable** : le signal **d'initialisation** *init*

¹ Définition du nombre n de VI + affectation d'un code binaire à chacun des r états

² Détermination d'une représentation « algébrique » du système

³ Si la course ne permet pas de se stabiliser sur l'état désiré pour les éviter → 2 états voisins disposent de codes adjacents

Fiche Systèmes à Evènement Discret (SED) Module 2

2.1 Circuits combinatoires

A base de porte combinatoire, c'est un type de mise en œuvre seulement adaptée au mode de fonctionnement fondamental.

Principe

- Chaque VI et chaque sortie est mise en œuvre par un bloc combinatoire
- Les architectures électroniques (logigramme) des blocs sont déduites de la représentation algébrique
($y_i = F(Y, E)$ pour $i = 1 \dots n$, $S_j = G(Y, E)$ pour $j = 1 \dots m$)

Méthode (minimisation des VI)

- Coder avec respect des adjacences
- Construire les $TKVI$ de chaque VI **ET** de chaque Sortie
- Déduire une représentation algébrique
- Déduire les logigrammes


2.2 Bascules

Choisir le type de bascule en fonction du mode fonctionnement.

- Mode **pulsé** → **D, JK, T**
- Mode **fondamental** → **RS**

Une bascule = une VI

 Utilisation des entrées asynchrones
Set et *Clear* des bascules pour l'initialisation *INIT*




Méthode

- Coder
- Construire les tables d'excitation des bascules (en utilisant la table d'évolution de la bascule choisie)
- Construire les $TKVI$
- Déduire les équations d'excitation des bascules et celles des sorties
- Déduire le logigramme

Mode pulsé

 Exemple : le malaxeur **sans** arrêt d'urgence (bascules JK) : Minimisation du nombre de VI



$2 VI \rightarrow (J1, K1)(J2, K2)$. Ici, 1 seul événement F qu'on associe au clk des bascules


Y1 \ Y2	0	1	
0			
1			J1

Y1 \ Y2	0	1	
0			
1			K1

Y1 \ Y2	0	1	
0			
1			J2


Y1 \ Y2	0	1	
0			
1			K2

 Exemple : le malaxeur **avec** arrêt d'urgence, réalisation 1 parmi n avec bascules D



$$\begin{aligned}
 D_1 &= F \cdot \overline{AU} \cdot Q_4 + AU \cdot Q_5 + Q_1 \cdot 0 \\
 D_2 &= F \cdot \overline{AU} \cdot Q_1 + AU \cdot Q_6 \\
 D_3 &= F \cdot \overline{AU} \cdot Q_2 + AU \cdot Q_7 \\
 D_4 &= F \cdot \overline{AU} \cdot Q_3 + AU \cdot Q_8 \\
 D_5 &= AU \cdot Q_1 + Q_5 \cdot \overline{AU} \\
 D_6 &= AU \cdot Q_2 + Q_6 \cdot \overline{AU} \\
 D_7 &= AU \cdot Q_3 + Q_7 \cdot \overline{AU} \\
 D_8 &= AU \cdot Q_4 + Q_8 \cdot \overline{AU} \\
 Clk_i &= F + AU \quad \forall i = 1 \dots 8
 \end{aligned}$$

 Attention : Ne marche que si on peut garantir que les signaux associés aux événements ici F et AU **ne sont pas à 1 au même instant**




On « rate » un événement. Si on était en q_1 le système va en q_2 au lieu de q_6

Sinon : passer en **mode fondamental**

Mode fondamental : Exemple de la perceuse

MOE via bascule RS (1 parmi n)

 

Attention aux problèmes de boucle !

MOE Synchronisé (MOES) d'un mode fondamental

Pour éviter le problème de courses critiques

- On peut ajouter une entrée H événementielle périodique. M = Échantillonneur bloqueur
- La fréquence de H doit être suffisamment importante pour ne pas rater des évolutions significatives du vecteur d'entrée E
- La fréquence de $H < bloc F$ afin d'échantillonner y que lorsqu'il a atteint un état stable.
- La vitesse de réaction du système est donc plus lente

Exemple de MOE


par bascule D

Y1 \ Y2	0	1	
0			
1			D1


Y1 \ Y2	0	1	
0			
1			D2

Fiche Systèmes à Evènement Discret (SED) Module 2

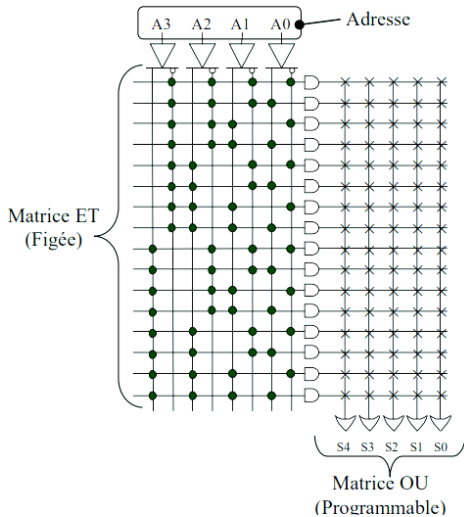2.3 Utilisation de circuits logiques programmables EEPROM



1^{er} Principe de MOE

 

Aléas sur les entrées → MOE synchrone seulement

Taille mémoire : $2^{n+p} \times (n+m)$

Mot Adresses $E_1 \dots E_p | Y_1 \dots Y_n$




Mot Mémoire : $Y_1 \dots Y_n | S_1 \dots S_m$

La mémoire croît exponentiellement avec le nombre d'entrées

Méthode

- Coder
- Faire le plan mémoire
- Eventuellement, ajouter une combinatoire sur les sorties

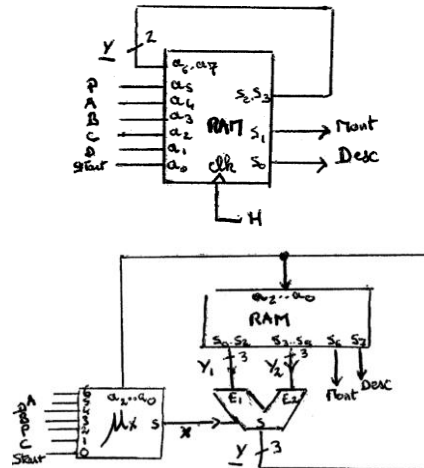  Exemple perceuse MOES d'un mode fondamental




Mot Adresse						Mot mémoire			
Y ₁ Y ₂	P	A	B	C	D	Start	Y ₁ Y ₂	Mont	Desc
00	0	0	0	0	0	0	00	0	0
01	0	0	0	1	0	0	01	0	0
10	0	0	1	0	0	0	10	0	0
11	0	0	1	1	0	0	11	0	0
00	1	0	0	0	0	0	00	1	0
01	1	0	0	0	1	0	01	1	0
10	1	0	0	1	0	0	10	1	0
11	1	0	0	1	1	0	11	1	0

Adresse			Mot mémoire					
Y ₁ Y ₂ Y ₃	Y ₁₁	Y ₁₂	Y ₁₃	Y ₂₁	Y ₂₂	Y ₂₃	Mont	Desc
000	0	0	0	0	0	0	0	0
001	0	0	0	0	0	1	0	0
010	0	0	1	0	0	0	0	0
011	0	0	1	0	0	1	0	0
100	0	1	0	0	0	0	1	0
101	0	1	0	0	0	1	1	0
110	1	0	0	0	0	0	0	1
111	1	0	0	0	0	1	0	1

2^{ème} Principe de MOE :

Pour rendre la taille mémoire indépendante du nombre d'entrées

Hypothèse

 

Taille mémoire : $2^n \times (2n+m)$


Adresses $Y_1 \dots Y_n$

Mot mémoire : $Y_{s11} \dots Y_{s1n} | Y_{s21} \dots Y_{s2n} | S$

Méthode

- Modifier le graphe
- Coder les états
- Coder les événements multiplexeurs
- Faire le plan mémoire
- Eventuellement ajouter une combinatoire sur les sorties

Architecture


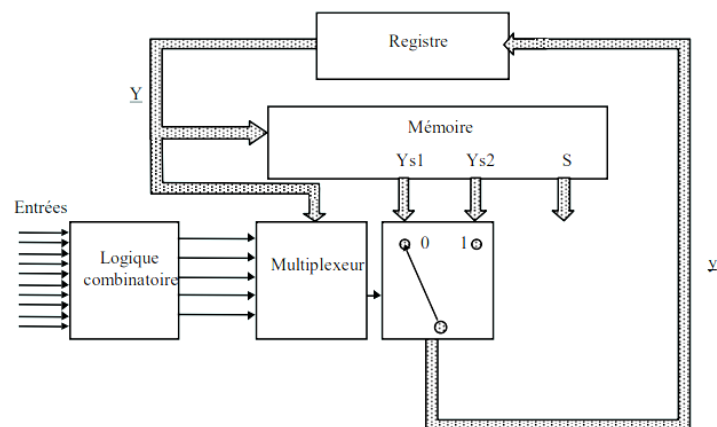


Fiche Systèmes a Evènement Discret (SED) Module 2

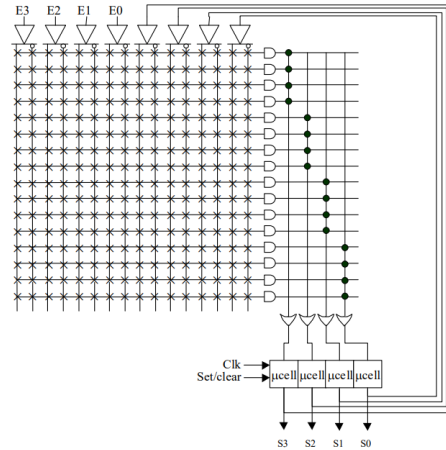 2.4 Utilisation de circuits logique programmable : PLA (Programmable Logic Array)

Architecture

- Matrice **ET** programmable
- Macrocellule
- Technologie « Fuse »
- Langage « PLDShell »
- Simulation
- Description des équations et du graphe



Exemple perceuse (voir MAE page précédente)

CHIP Perceuse PLD22V10
 ; Définition des entrées
 PIN 1 H
 PIN 2 Start
 PIN 3 A
 PIN 4 B
 PIN 5 C
 PIN 6 D
 PIN 7 INIT
 ; Définition des sorties
 PIN 22 Desc
 PIN 21 Mont

EQUATIONS


; Description des excitations des bascules D
 $Y1.D = A * Start * Y1 * Y2 + B * Y1 * Y2 + Y1 * Y2 * (C * P) + Y1 * Y2 * D$
 $Y1.CLKF = H$
 $Y1.RSTF = INIT$

$Y2.D = A * Start * Y1 * Y2 + B * Y1 * Y2 + Y1 * Y2 * (C * P)$
 $Y2.CLKF = H$
 $Y2.RSTF = INIT$

; Description des sorties
 $Desc = Y1 * INIT$
 $Mont = (Y1 * (Y2 + A)) * INIT$

SIMULATION

 
; Description d'un scénario d'évolution des entrées
 (A,B,C,D,Start,Init)



 2.5 Utilisation de circuits logiques programmables : CPLD⁴ et FPGA⁵


Architecture d'un CPLD

- Difficulté de créer des PLD possédants beaucoup d'entrées
- Idée : Intégrer plusieurs PLD



Architecture d'un FPGA

 - Un constructeur origine : Xilinx
- Même idée que CPLD mais le nombre de PLD intégré est beaucoup plus important⁶
- PLD de base (Logic Block) est + simple (~1-2 macrocells)
- Plusieurs « Switch Matrix » et « IO Block » → Flexibilité
- Technologie « Fuse » ou « SRAM »
- Pb Routage !



⁴ Complex Logical Device

⁵ Field Programmable Gate Array


⁶ Plusieurs milliers dans un FPGA contre quelques dizaines dans un CPLD

Fiche Systèmes à Evènement Discret (SED) Module 2


2.6 Un outil de synthèse : VHDL⁷

Norme IEEE (1987) : Source VHDL → Compilation⁸ → Simulation⁹ → Synthèse¹⁰ → Placement¹¹ + Routage → Fabrication

Vue externe

 

Vue interne

 

Vue externe

```
Entity adder is Port
(X, Y, Cin : in bit;
S, Cout : out bit);
End Adder;
```

Vue interne

```
Architecture Data_Flow of adder is
Signal Z : bit;
Begin
Z <= X xor Y;
S <= Z xor Cin;
Cout <= (X and Y) or (Z and Cin);
End Data Flow;
```

Vue interne

```
Architecture Comportementale of adder is
variable n: integer;
constant s_vector: Std_Logic_vector(0 to 3) := "0101"
constant c_vector: Std_Logic_vector(0 to 3) := "0111"
Begin Process (X,Y,Cin) -- Liste de sensibilité
N:=0;
if X='1' then N:=N+1; end if;
if Y='1' then N:=N+1; end if;
if Cin='1' then N:=N+1; end if;
S <= s_vector(N);
Cout <= c_vector(N);
End Process;
```

Instructions concurrentes :

Réalisation combinatoire → Les affectations se font en parallèle

Instructions séquentielles : Notion de PROCESS

Réalisation synchrone → Les affectations se font en séquence et ne sont répercutés en sortie qu'à la fin du process (horloge)


Exemple

MEO asynchrone de MAE en VHDL

```
Entity ComandePerceuse is
Port
(Start, A, B, C, D, P, Init : In Std_Logic;
Mont, Desc : Out Std_Logic);
End ComandePerceuse;

Architecture MEF_Asynchrone_MinVI of ComandePerceuse is
-- Déclaration des VI
Signal Y1,Y2,Y3 : std_logic;


Begin
-- Description des Blocs F et M
Y1 <= ((Y1 and Y3) or (C and P and not Y2 and Y3)) and not init;
Y2 <= ((Y2 and Y3) or (Y1 and Y3) or (Y1 and Y2) or (V and not P and Y3)) and not init;
Y3 <= ((not Y2 and Y3) or (B and Y1 and Y3) or (A and Start and not Y2)) and not init;
-- Description du Bloc G
Desc <= ((not Y1 and Y3) or (not Y1 and Y2)) and not init;
Mont <= ((Y1 and Y3) or (not A and not Y1 and not Y2 and not Y3)) and not init;
End MEF_Asynchrone_MinVI;
```

 

MEO synchrone de MAE en VHDL

```
Entity ComandePerceuse is
Port
(Start, A, B, C, D, P, Init : In Std_Logic;
Mont, Desc : Out Std_Logic);
End ComandePerceuse;

Architecture MEF_Synchrone_MinVI of ComandePerceuse is
Signal Y1Present,Y2Present, Y1Suivant, Y2Suivant : Std_Logic;
Begin
-- Description du Bloc F
Y1Suivant <= ...;
Y2Suivant <= ...;
-- Description du bloc M
Process (H, Init)
Begin
If (Init='1') then
Y1Present <= '0'; -- Valeur correspondant à l'état initial
Y2Present <= '0'; -- Valeur correspondant à l'état initial
ElseIf (H'event and H='1') -- Déclenchement sur front montant
Y1Present <= Y1Suivant;
Y2Present <= Y2Suivant;
End If;
End Process;
-- Description du Bloc G
Desc <= ((not Y1 and Y3) or (not Y1 and Y2)) and not init;
Mont <= ((Y1 and Y3) or (not A and not Y1 and not Y2 and not Y3)) and not init;
End MEF_Synchrone_MinVI;
```

 

MEO synchrone abstraite de MAE en VHDL

```
Architecture MEF_Synchrone_Haut_Niveau of ComandePerceuse
is
-- Déclaration des états
Type Etat is (Etat1, Etat2, Etat3, Etat4);
Signal EtatPresent, EtatSuivant : Etat;
Begin
-- Description du Bloc F
Process (A,B,C,D,Start)
Begin
Case EtatPresent is
When Etat1 =>
If ((A='1') and (Start='1')) then EtatSuivant <= Etat2;
else EtatSuivant <= EtatPresent;
End If;
When Etat2 =>
If ((C='1') and (P='1')) then EtatSuivant <= Etat3;
Elsif ((C='1') and (P='0')) then EtatSuivant <= Etat4;
else EtatSuivant <= EtatPresent;
End If;
...
When others => EtatSuivant <= EtatPresent;
End Case;
End Process;

-- Description du bloc M
Process (H, Init)
Begin
If (Init='1') then
EtatPresent <= Etat1; -- état initial
Elsif (H'event and H='1') -- front montant
EtatPresent <= EtatSuivant;
End If;
End Process;
-- Description du Bloc G
With EtatPresent select
Mont <= (not A) and (not init) when Etat1,
not Init when Etat3,
0 when others;
With EtatPresent select
Desc <= (not init) when Etat2 | Etat4,
0 when others;
End MEF_Synchrone_Haut_Niveau;
```

⁷ VHSIC Hardware Description Language

⁸ Erreurs de Syntaxes

⁹ Tests fonctionnels et temporels

¹⁰ MEO des équations booléennes

¹¹ Calcul des temps de propagations


Fiche Systèmes à Evènement Discret (SED) Module 2

Principe et chronogramme d'exécution


Cycle programme

- Lecture Entrée (*LE*)
- Calcul des états suivants (*EXEC*)
- Calcul des sorties (*S*)

 API + Microcontrôleur + PC (avec périphériques E/S)




Mise en œuvre synchrone

 

Les entrées doivent avoir la même valeur durant la totalité du cycle programme → elles sont échantillonnées

Mise en œuvre asynchrone

 


Si la commutation de toutes les VI a lieu à la fin du bloc *EXEC* alors la mise en œuvre est synchrone

Exemple : Malaxeur avec arrêt d'urgence *MOE synchrone, 1 parmi n* (Langage C)

```
int Etat, Etat_Suivant;
int AU, AU_Suivant, F, F_Suivant;
int D, G;
int main(void)
{
    Etat=Etat_Suivant=0;
    AU=F=0;
    while(1)
    {
        /* Lecture de AU_Suivant et F_Suivant sur le periph
        d'entrée */
        ...
        if(AU==0 && AU_Suivant==1) // Front montant
        {
            AU=AU_Suivant;
            switch (Etat)
            {
                case 0: Etat_Suivant=1;break;
                case 1: Etat_Suivant=0;break;
                case 2: Etat_Suivant=3;break;
                case 3: Etat_Suivant=2;break;
                case 4: Etat_Suivant=5;break;
                case 5: Etat_Suivant=4;break;
                case 6: Etat_Suivant=7;break;
                case 7: Etat_Suivant=6;break;
                default: Etat_Suivant=Etat;break;
            }
        }
        else if (AU==1 && AU_Suivant==0) // Front descendant
            AU=AU_Suivant;


        Else if(F==0 && F_Suivant==1) // Front montant
        {
            F=F_Suivant;
            switch (Etat)
            {
                case 0: Etat_Suivant=2;break;
                case 2: Etat_Suivant=4;break;
                case 4: Etat_Suivant=6;break;
                case 6: Etat_Suivant=0;break;
                default: Etat_Suivant=Etat;break;
            }
        }
        else if (F==1 && F_Suivant==0) // Front descendant
            F=F_Suivant;
        Etat=Etat_Suivant;
        /* Calcul des sorties */
        G = (Etat==0) || (Etat==2);
        D = (Etat==4) || (Etat==6);
        /* Activation des sorties sur le periph de sortie */
        ...
    }
    return 1;
}
```

 

Exemple : Malaxeur avec arrêt d'urgence


MOE asynchrone, minimisation du nombre de VI (Langage C)

```
int Y1,Y2,Y3;
int P,Start,A,B,C,D;
int Mont,Desc;
int main(void)
{
    Y1=Y2=Y3=0;
    while(1)
    {
        /* Lecture de P,Start,A,B,C,D sur le periph
        d'entrée */
        ...
        /* Calcul de l'état suivant */
        Y1= Y1 && Y3 || C && P && Y2 && Y3;
        Y2= Y2 && Y3 || Y1 && Y3 || Y1 && Y2 || C && P && Y3;
        Y3= Y2 && Y3 || B && Y1 && Y3 || A && Start && Y2;
        /* Mise à jour des sorties vers le periph de sortie */
        Mont = Y1 && Y2 && Y3 && !A || Y1 && Y3;
        Desc = !Y1 && Y3 || !Y1 && Y2 || Y2 && Y3;
        ...
    }
    return 1;
}
```

 

MOE synchrone, minimisation du nombre de VI (Langage C)

```
int y1,y1,y2,y2,y3,y3;
int P,Start,A,B,C,D;
int Mont,Desc;
int main(void)
{
    Y1=Y2=Y3=0;
    while(1)
    {
        /* Lecture de P,Start,A,B,C,D sur le periph
        d'entrée */
        ...
        /* Calcul de l'état suivant */
        y1= Y1 && Y3 || C && P && Y2 && Y3;
        y2= Y2 && Y3 || Y1 && Y3 || Y1 && Y2 || C && P && Y3;
        y3= Y2 && Y3 || B && Y1 && Y3 || A && Start && Y2;
        /* Commutation simultanée des VI */
        Y1=y1; Y2=y2; Y3=y3;
        /* Mise à jour des sorties vers le periph de sortie */
        Mont = Y1 && Y2 && Y3 && !A || Y1 && Y3;
        Desc = Y1 && Y3 || Y1 && Y2 || Y2 && Y3;
        ...
    }
    return 1;
}
```

 

MOE synchrone, MOE directe de la MEF (Langage C)

```
int Etat_p, Etat_s;
int P,Start,A,B,C,D;
int Mont,Desc;
int main(void)
{
    Etat_p=1;
    while(1)
    {
        /* Lecture de P,Start,A,B,C,D sur le periph d'entrée */
        /* Calcul de l'état suivant */
        switch(Etat_p) {
            case 1: if(A && Start) Etat_s=2;
                    else Etat_s=Etat_p; break;
            case 2: if(C && P) Etat_s=4;
                    else if(C && P) Etat_s=3;
                    else Etat_s=Etat_p; break;
            case 3: if(!B) Etat_s=4;
                    else Etat_s=Etat_p; break;
            case 4: if(D) Etat_s=1;
                    else Etat_s=Etat_p; break;
            default: Etat_s=Etat_p;
        }
        /* Commutation de l'état */
        Etat_p=Etat_s;
        /* Mise à jour des sorties vers le periph de sortie */
        Mont = (Etat_p==1) && !A || Etat_p==3;
        Desc = (Etat_p==2) || (Etat_p==4);
        ...
    }
    return 1;
}
```

